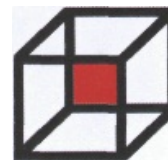




Agencija za odgoj i obrazovanje  
kulture



Hrvatska zajednica tehničke



## 63. ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 2021.

### DODATNA PISANA PROVJERA - osmi razred

Zaporka učenika:

--	--	--	--	--

(peteroznamenkasti broj i riječ)

Ukupan broj bodova: 5

Broj postignutih bodova: \_\_\_\_\_

Potpis članova povjerenstva:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(mjesto i nadnevak)



**Uputa za rješavanje:**

*Pažljivo pročitaj uputu u zadatku te nacrtaj rješenje korištenjem pribora za tehničko crtanje, poštujući norme tehničkog crtanja.*

**DODATNI ZADATAK:**

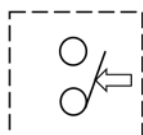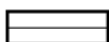1. Nacrtaj izvedbenu ili shemu spajanja strujnog krug sastavljenog od rastalnog osigurača, tri obična prekidača i četiri rasvjetna tijela.


Prekidačem 1 uključujemo rasvjetno tijelo R1, a prekidačem 2 rasvjetno tijelo R2, a prekidačem 3 rasvjetna tijela R3 i R4. Fazni vod i simbole crtaj punom širokom crtom, a nulti vod punom uskom crtom. Označi slovom fazni i nulti vod. Koristi pribor za crtanje.



P1




R1

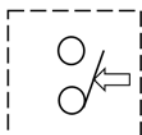

P2



R2

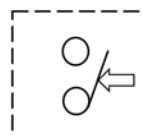

P3



R3



R4